


BỘ MÔN KTMT	MÔN : Thiết kế IC, IT4251	LẦN:....cuối kì....	ĐỀ
	LỚP :...62138.....	STT:.....	
Thời gian làm bài: 60 phút Ngày thi: 25/12/2013 Được phép sử dụng tài liệu Mỗi câu hỏi có duy nhất một đáp án đúng. Không trừ điểm khi trả lời sai. Đáp án phải được ghi vào phần trả lời mới hợp lệ, và nộp lại đề thi.			

PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

Câu hỏi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Trả lời															

PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (7.5 điểm)

 Câu 1: Sơ đồ sau ứng với đoạn mã VHDL nào?



1 Process (A,B,S) Begin If (S = '1') Then O <= A; Else O <= A and B; End If; End Process;	2 Process (A,B,S) Begin If (S = '0') Then O <= A and B; Else O <= B; End If; End Process;
3 Process (A,B,S) Begin If (S = '1') Then net <= '1'; Else net <= A; End If; End Process; O <= B and net;	4 Process (A,B,S) Begin If (S = '0') Then net <= '1'; Else net <= A; End If; End Process; O <= B and net;

Câu 2: Nhận xét nào đúng về đoạn mã trong Process dưới?

```

if falling_edge(CLK) then
  if Clear = '1' then
    Q <= '0';
  else
    Q <= D;
  end if;
end if;

```

1. CLK tích cực sườn lên
2. Clear không đồng bộ theo CLK
3. Clear tích cực mức cao
4. Tất cả nhận xét đều đúng

Câu 3: Giả sử rằng bảng LUT trong FPGA của Xilinx có 8 bit nhớ. Vậy bảng LUT này thực hiện được hàm logic có bao nhiêu biến đầu vào?

1. Chỉ thực hiện được hàm logic có đúng 3 biến
2. Thực hiện được hàm logic có <= 3 biến
3. Chỉ thực hiện được hàm logic có đúng 8 biến
4. Thực hiện được hàm logic có <= 8 biến

Câu 4: Nhận xét nào đúng?


1. Trong thiết kế IC, không có mã nguồn mở.
2. Ngôn ngữ HDL để tạo nên các phần mềm chạy trên bộ xử lý FPGA.
3. IC được thiết kế bởi ngôn ngữ HDL, có thể nạp lên chip FPGA để chạy thử.

4. FPGA là một loại vi điều khiển lập trình được bằng Pascal, C.

Câu 5: Một bộ xử lý chỉ có 3 bit Opcode Op6, 5, 4 để giải mã thành 3 phép xử lý là P1, P2, P3. Với qui định Opcode như sau (Kí hiệu X là tùy ý):

Op6	Op5	Op4	Phép xử lý
1	X	X	P1
X	1	X	P2
X	X	0	P3


Sơ đồ mạch giải mã nào sau đây phù hợp?

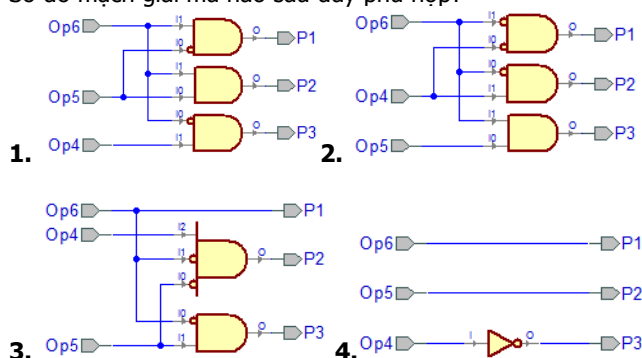

Câu 6: Cần bao nhiêu D-FlipFlop để tạo thành thanh ghi vừa đủ để chứa số nguyên không dấu 2013?

1. 4
2. 11
3. 2013
4. Không cần

Câu 7,8: Cho sơ đồ và trễ trên từng module, bỏ qua trễ truyền lan.

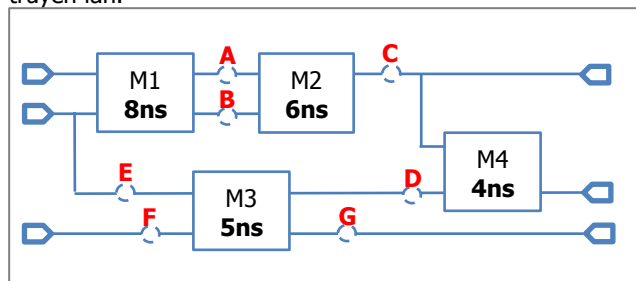

Câu 7: Độ trễ của toàn mạch trên là bao nhiêu?

1. 8ns
2. 17ns
3. 18ns
4. 23ns

Câu 8: Với mạch trên, thực hiện bằng pipeline 2 công đoạn, người ta đặt thêm thanh ghi với một D-FF ở vị trí điểm B. Hỏi thanh ghi đó cần có thêm D-FF ở các vị trí nào khác?

1. A, E, F
2. A, E, G
3. D, G
4. C, F

1. Trực tiếp 2. Đa năng 3. Kết nối dài 4. Song song

- 1. Trực tiếp 2. Đa năng 3. Kết nối dài 4. Song song**

1. $AB \leq A \text{ and } B$ **2.** $AB \leq A, B$

- 1.** $AB \leq A \text{ and } B$
- 2.** $AB \leq A, B$
- 3.** $AB \leq A + B$
- 4.** $AB \leq A \& B$

architecture DFF4 of DFF is

```
begin
    process (CLK, Set, Clear)
    begin
        if (rising_edge(CLK) then
            if (Clear = '1') then
                Q <= '0';
            elsif (Set = '1') then
                Q <= '1';
            else
                Q <= D;
            end if;
        end if;
    end process
end DFF4;
```

Timing diagram for a 4-bit parallel adder. The diagram shows signals CLK, D, Set, Clear, QA, QB, QC, and QD over time. The background is divided into alternating light and dark gray vertical bands. CLK is a periodic square wave. D is a data input signal. Set and Clear are control signals. QA, QB, QC, and QD are the outputs of the adder.


- 1. QA 2. QB 3. QC 4. QD**

Đầu 12: Vẽ ALU được thiết kế như hình minh vẽ.

1. 12 2. 3F 3. 51 4. 2D

- 1. 12 2. 3F 3. 51 4. 2D**

 Câu 13: Thiết kế IC sau để mở rộng số lượng ngắt, cho phép khi 1 trong ngắt đầu vào Int0..Int2 tích cực mức cao, thì IC sẽ tích cực mức cao tín hiệu INTR, gửi ra bên ngoài. Và, để mạch bên ngoài biết được nguyên nhân ngắt là do ngắt nào trong số các Int0..Int2 thì đã có chân dữ liệu ra Data(1:0).



```
process (ADDR)
```

```
begin
  case (ADDR) is
    when "000" => Q <= "00";
    when "001" => Q <= "01";
    when "010" => Q <= "10";
    when "011" => Q <= "10";
    when "100" => Q <= "11";
    when "101" => Q <= "11";
    when "110" => Q <= "11";
    when "111" => Q <= "11";
    when others => Q <= "ZZ";
  end case;
end process;
```

1. Int2 2. Int1 3. Int0 4. Bình đẳng

- 1. Int2 2. Int1 3. Int0 4. Bình đẳng**

Cho đoạn mã VHDL thiết kế RAM


```
entity ram is
    port (
        WE : in std_logic;
        ADDR : in std_logic_vector(3 downto 0);
        DATA : in std_logic_vector(7 downto 0);
        Q : out std_logic_vector(7 downto 0)
    );
end entity;

architecture ram_arch of ram is
    type ram_mem_type is array (15 downto 0) of
        std_logic_vector(7 downto 0);
    signal ram_mem : ram_mem_type;
begin
    process (WE, ADDR, DATA)
    begin
        if (WE = '1') then
            ram_mem(CONV_INTEGER(ADDR)) <= DATA;
        end if;
    end process;
    Q <= ram_mem(CONV_INTEGER(ADDR));
end architecture;
```

1. Dữ liệu chỉ được ghi vào RAM khi tín hiệu WE bằng '1'
2. Khi thay đổi tín hiệu WE thì Q thay đổi theo
3. Khi thay đổi địa chỉ ADDR thì Q thay đổi theo
4. Sau khi ghi dữ liệu mới thì cần chân DATA vào RAM, thì đầu ra Q cũng nhận ngay giá trị tương ứng từ DATA

1. Dữ liệu chỉ được ghi vào RAM khi tín hiệu WE bằng '1'
2. Khi thay đổi tín hiệu WE thì Q thay đổi theo
3. Khi thay đổi địa chỉ ADDR thì Q thay đổi theo
4. Sau khi ghi dữ liệu mới thì cần chân DATA vào RAM, thì đầu ra Q cũng nhận ngay giá trị tương ứng từ DATA

 Câu 15: Để truyền 4 đường tín hiệu 64 bit LEFT tới các đường tín hiệu RIGHT tương ứng, người ta sử dụng thêm 2 module M1 và M2. Hãy cho biết M1, và M2 là gì?



1. M1, M2 là bộ dẫn kênh
2. M1 là dẫn kênh, M2 là phân kênh
3. M1 là phân kênh, M2 là dẫn kênh
4. M1 là phân kênh, M2 là phân kênh




PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN (2.5 điểm)

Thiết kế một IC có tên **PassengerCouter** để đếm số hành khách lên xuống xe buýt. Nguyên tắc hoạt động như sau:

- **Để phát hiện khách lên xe:** dùng một tia laser chiếu xuyên qua lối cửa lên của xe, và chạm vào cảm biến, làm cảm biến phát ra logic '0'. Khi có khách lên xe, khách sẽ chặn luồng sáng từ laser làm cảm biến sẽ phát ra logic '1'.
- **Để phát hiện khách xuống xe:** Áp dụng cơ chế toàn toàn tương tự như với cửa lên.
- Các tín hiệu từ cảm biến sẽ được gửi tới IC **PassengerCouter**. IC này có 2 bộ đếm, dùng để đếm số khách lên, và số khách xuống theo **sườn âm** của tín hiệu từ cảm biến.
- IC có tín hiệu ra là kết quả đếm số khách đã lên xe, số khách đã xuống xe, số khách còn lại trên xe, và **được đồn kênh** vào cùng một cổng ra.
- IC cũng tạo ra cờ ngắt báo hiệu đã có sự thay đổi khách trên xe, tích cực mức cao.

Sơ đồ thiết kế như sau:

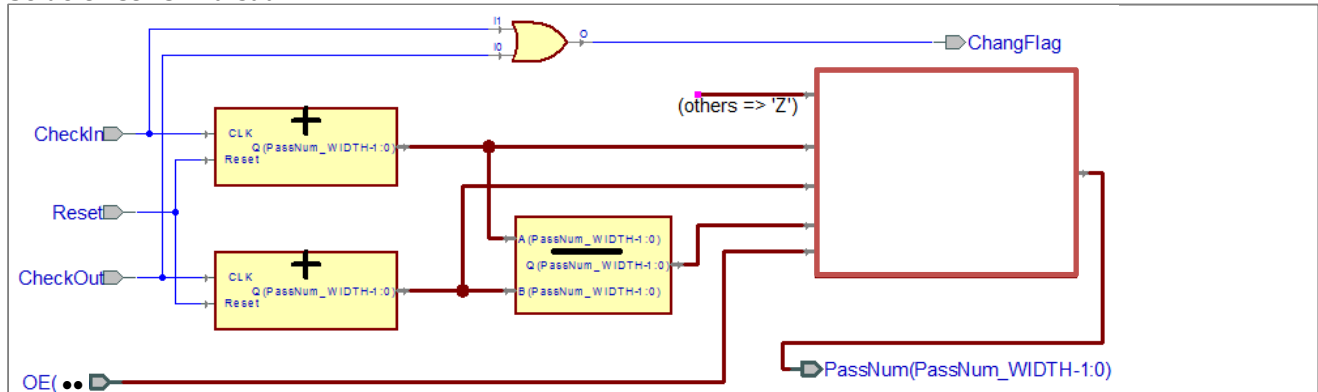

Hãy điền các lệnh còn thiếu vào đoạn chương trình, và cho biết module thiếu trên sơ đồ là gì, các chân vào ra tương ứng ra sao? (Kí hiệu .. là bỏ qua, không cần trả lời)

```
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;
entity PassengerCouter is
    generic (
        PassNum_WIDTH : integer := 11
    );
    port (
        Reset      : in STD_LOGIC; -- Khởi động lại quá trình đếm
        CheckIn    : in STD_LOGIC; -- Tín hiệu từ cảm biến cửa lên . =1 là bị che, có khách đang lên xe
        CheckOut   : in STD_LOGIC; -- Tín hiệu từ cảm biến cửa xuống. =1 là bị che, có khách đang xuống xe
        OE         : in STD_LOGIC_VECTOR(.....); -- Tín hiệu chọn kênh dữ liệu ra.
        PassNum    : out STD_LOGIC_VECTOR(.....); -- Số lượng hành khách
        ChangeFlag : out STD_LOGIC -- Cờ ngắt, báo hiệu có sự thay đổi về số lượng khách trên xe.
    );
end PassengerCouter;

architecture arch of PassengerCouter is
    signal InCounter, OutCounter : STD_LOGIC_VECTOR(.....); -- lưu trữ kết quả đếm
begin
    -- Xử lý đếm số hành khách lên xe, và xuống xe
    COUNTER:
    begin
        if Reset = '1' then
            InCounter <= (others => '0');
            OutCounter <= (others => '0');
        else
            if [ ] then
                InCounter <= InCounter + '1';
            end if;
            if [ ] then
                OutCounter <= OutCounter + '1';
            end if;
        end process;

        -- Tạo cờ ngắt báo hiệu có sự thay đổi về số lượng hành khách trên xe
        ChangeFlag <= CheckIn or CheckOut;

        -- Đồn kênh xuất dữ liệu ra
        OUTPUT: process(InCounter, OutCounter, OE)
        begin
            case (CONV_INTEGER([ ])) is
                when 1 => PassNum <= InCounter;
                when 2 => PassNum <= OutCounter;
                when 3 => PassNum <= InCounter - OutCounter;
                when others => PassNum <= (others => 'Z');
            end case;
        end process;
    end arch;
```